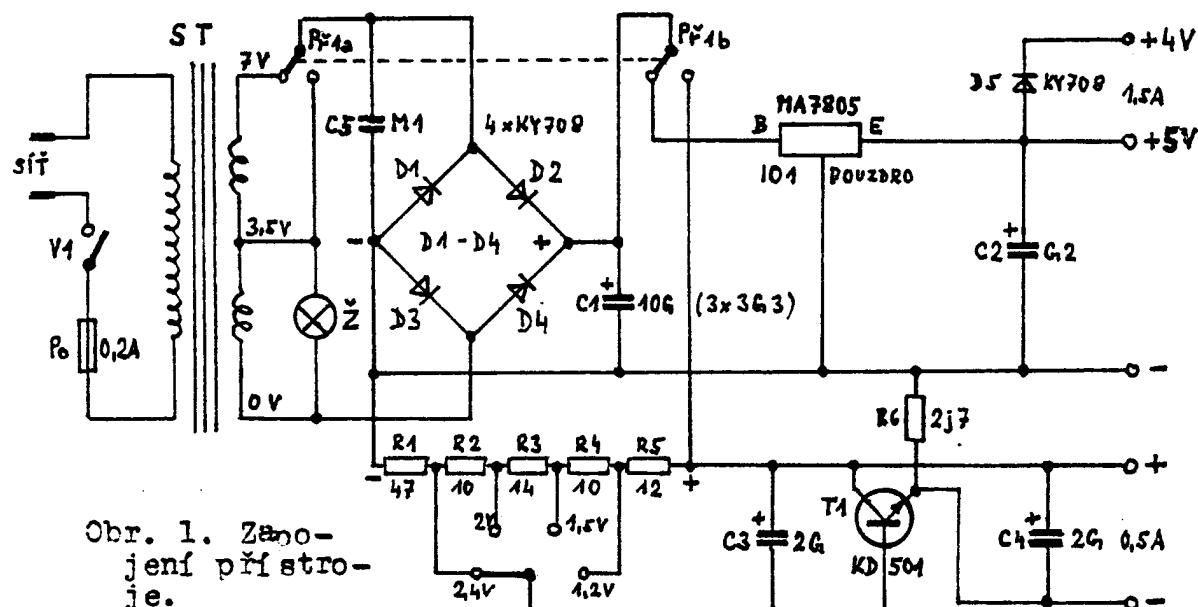


Ing. M. Beran

Jednoduchý žhavící zdroj

Při rekonstrukcích či převádění přijímačů, určených k napájení z baterií stojíme před problémem, čím nahradit baterie, především pak žhavící akumulátor. Váme-li tyto zdroje k dispozici, máme po starosti. Avšak údržba a provoz těchto stejnoseměrných zdrojů je dosti problematická. Proto jsem navrhl jednoduchý ss zdroj pro žhavení, napájený ze střídavé sítě 220V. Je to vlastně nahraď akumulátoru, proto se takovéto zdroje označovaly písmenem A. /Síťový anodový zdroj se označoval písmenem B, předpěťový zdroj pak písmenem C/. Jenoduchý regulovatelný anodový zdroj je popsán v samostatné kapitole/.

Dále popisovaný ss žhavící zdroj je maximálně jednoduchý. Přesto však dosažené výsledky jsou uspokojivé. Skládá se ze tří hlavních částí: Síťového transformátoru s můstkovým usměrňovačem, stabilizátoru pro napětí 4 a 5V, a stabilizátoru pro napětí od 1,2V do 2,4V. Pro stabilizaci 4 resp. 5V bylo použito integrovaného stabilizátoru MA7805, pro druhý stabilizátor křemíkového výkonového tranzistoru KD501.



Obr. 1. Zapojení přístroje.


Síťový transformátor je poměrně robustního provedení. Je totiž zapotřebí, aby měl co nejméní vnitřní odpor, aby sekundární napětí bylo pokud možno tvrdé. To přispívá k snadnější stabilizaci ss proudu. Bylo použito jádra EI 28x33. Na primáru je 1056 závitů drátu CuS o $\varnothing 0,4$ mm. Na sekundáru pak 18 plus 18 závitů drátu CuS o $\varnothing 1,3$ mm. Pokud bychom použili drátu tenšího, či menšího jádra, bude stabilizace zejména na rozsazích 1,2 - 2,4V horší.

Můstkový usměrňovač v graetzově zapojení je osazen křemíkovými diodami KY708 /10A/. Nevyžadují zvlášt velké chladiče, neboť při provozu budou zatíženy max. 4 ampéry. Použil jsem Al profil U, rozměru 30 x 20 mm, tloušťky 2 mm, délky 70, 35 a 35 mm.

- 2 -

Filtráční kondenzátor $10\text{G} / 10000 \mu\text{F}$ je složen ze tří parallelně spojených kondenzátorů $3\text{G}3 / 15\text{V}$, např. Tesla TE 674 o $\varnothing 25 \times 45$ mm. Můžeme ovšem použít i jiných kombinací kondenzátorů, např. $2 \times 5\text{G} / 12$ až 15V , i na vyšší napětí, budeme-li mít pro ně dost místa.


Stabilizátor pro 4 resp. 5V je osazen integrovaným obvodem MA7805, což umožňuje velmi jednoduché zapojení s pouhými dvěma přidanými součástkami. Jednak to je filtráční kondenzátor 2G / 6V, jednak křemíková dioda KY708. Na ní vzniká ubytka na napětí $0,7\text{V}$. Není to sice nejlepší řešení, jak získat potřebné napětí cca 4V , ale jiné způsoby by byly značně složitější. Na rozsahu 4V bude v našem případě poněkud horší stabilita /viz tab. 1/, ale zcela postačí. Na rozsahu 5V je pak stabilizace výborná. Na obou rozsazích je možno odebírat proud až $1,5\text{A}$. Stabilizátor je zkratuvzdorný. Při zkratu se stabilizátor automaticky uzavře. Po odstranění zkratu se během několika sekund dodávka proudu automaticky obnoví.

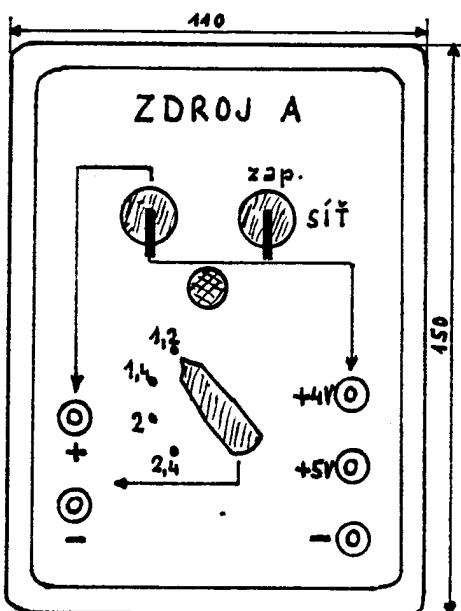

Obr. 2. Příklad řešení předního panelu.

míkovým tranzistorem KD501. Můžeme ovšem použít i jakéhokoliv jiného podobného typu pro výkonové záťízení až po 50W , ráději však více. Odpor R6 / 2,7 ohmů stačí dvouwattový. Kdybychom ho vynechali, do sáhli bychom sice lepší stabilizaci, ale za cenu horšího vyhlazení ss proudu.

Hodnoty odporů R1 až R5 jsou kritické. Při jejich výběru postupujeme tak, že nejdříve místo nich zapojíme potenciometr 82 ohmů , nejlépe drátový. Postupně nastavujeme jednotlivá napětí a zároveň odměřujeme nastavený odpór. Potom potenciometr odpojíme a vyhledáme příslušné odpory. Musí být vybrány s přesností cca plus minus 1 ohm ! Při nastavování napětí naprázdno se řídíme údaji v tab. 1.

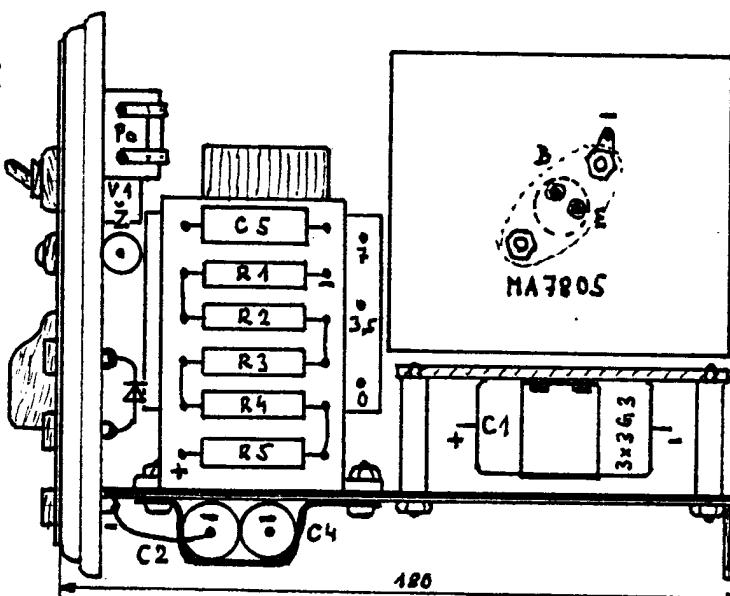

Obr. 3. Příklad rozmístění součástek při pohledu z boku.

- 3 -

Pokud bychom chtěli výstupní napětí regulovat plynule, pak místo odporu R1 - R5 použijeme drátového potenciometru 82 ohmů pro zatížení 5W. Pak by ovšem bylo výhodné doplnit zdroj o výstupní voltmetr, eventuelně i o ampérmetr. Nebo aspoň vyvést zdířky pro jejich připojení. Jiná možnost je opatřit potenciometr šipkovým knoflíkem a příslušná napětí vyznačit přímo na panelu.

Filtrační kondenzátory C3 a C4 jsou podobně jako C2 elity 2G/6V.

Stabilizátor pro 1,2 až 2,4V je tedy parallelního typu, v tomto případě vhodný. Jeho energetická účinnost je sice malá, ale vzhledem k malým výkonům, které zde zpracováváme, není na závadu. Je ale vyvážena maximální jednoduchostí zapojení.

Kondensátor C5 je svitkový, kapacity cca 0,1 μ F, na napětí 100V ss. Působí zde jako dekuolační kondensátor. Bez něj by se mohlo objevit síťové bručení u některých přijímačů. Pokud by se bručení přesto objevilo, můžeme stejný kondensátor zavojit ještě paralelně k diodě D3, event. přepolovat síťovou vidlici. Obvykle toho však není zapotřebí.

Chladiče pro IO a T jsou stejně velké, stačí z hliníkového plechu tloušťky 2 mm, rozměry 90 x 70 mm. Ovšem lepší by byly chladiče profilované, černěné. IO i T není třeba od chladiče isolovat. Chladiče však nesmí být navzájem vodičem spojeny, neboť nesou různé potenciály /u chladiče IO je to minus, u chladiče T pak plus/.

Vlastní provedení přístroje závisí na možnostech a vkusu konstruktéra. Výborně se k tomu hodí přístrojová skříňka od převodního trafo 120/220 V, kdysi hojná. Má rozměry 150 x 110 x 195 mm. Nutno ji však opatřit dostatečným počtem větracích otvorů /nejlépe po stranách a vzadu/.

Funkce přístroje odpovídá jeho jednoduchosti. Ve všech běžných případech zcela vyhovuje. Velkou výhodou je zkratuvzdornost a omezení zkratovaného proudu na 1,05 resp. 1,85 A, takže v napájeném přístroji nemůžeme napáchat mnoho škod. Intenzita odebíraného proudu též ve většině případů je dostačující /na rozsazích 1,2 až 2,4V to je max. 0,5A, na rozsahu 4 resp. 5V pak až 1,5 A/. Vzhledem k nepatrnným pořizovacím nákladům se rozhodně vyplatí si tento užitečný přístroj vyrobit.

Rozsah V	Unapr. V	Uss /V/ při zátěži /A/					I _{zkr.} A
		0,1A	0,3A	0,5A	1A	1,5A	
1,2	1,22	1,20	1,15	1,10			1,05
1,5	1,60	1,58	1,55	1,50			1,05
2,0	2,12	2,09	2,03	1,95			1,05
2,4	2,50	2,46	2,40	2,25			1,05
4	4,30	4,30	4,16	4,10	4,08	4,00	1,85
5	5,00	5,00	5,00	4,95	4,92	4,88	1,85

Tab. 1. Výstupní napětí při různé zátěži.