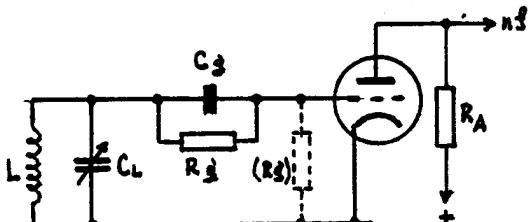


## D e t e k c e

Detekci nazýváme pochod, při kterém se z modulovaných výkmitů získávají kmity modulační. Ty je pak možno elektroakustickými měniči /sluchátky, reproduktory/ měnit ve vlny zvukové. V následujícím přehledu se budeme zabývat nejběžnějšími způsoby detekce, používanými v elektronkových rozhlasových přijímačích - detekcí mřížkovou, anodovou a diodovou.

### Mřížková detekce

Tohoto způsobu detekce se používá nejčastěji u přístrojů jednoduchých, zejména u přijímačů s přímým zesílením vý signálu. U superhetu se používá jen zcela výjimečně u přístrojů s jednou mezifrekvenčí /viz např. Telefunken T300, SN 27/.



Obr. 1. Mřížková detekce

Jako dioda zde působí řídící mřížka a katoda. Kladné pulsné vlny jsou detekovány - svedeny k zemi, kdežto záporné vytvářejína odporu  $R_g$  záporné napětí a jsou dále zesílovány. Ježto záporné napětí posunuje pracovní bod elektronky směrem doleva, anodový proud klesá, kdežto anodové napětí stoupá.

Bez signálu je tomu naopak - anodový proud je nejvyšší, anodové napětí nejnižší.


Při velkých signálech se pracovní bod elektronky posune až do dolního ohýbu charakteristiky, čímž dochází ke zkreslení a snížení účinnosti detekce. Vlastně zde již začíná působit anodová detekce, která působí proti detekci mřížkové /viz obr. 2/.

Pro mřížkovou detekci se používají jak triody, tak i tetrody či pentody. Je možno jednoduchým způsobem zavést zpětnou vazbu /viz stat o audionech/. Elektronku v zapojení pro mřížkovou detekci nazýváme též audionem.


Shrnutí: Výhody - velká citlivost, možnost zavedení zpětné vazby. Nevýhody - zkreslení při větších signálech.

### Anodová detekce

Při tomto způsobu detekce má řídící mřížka tak velké záporné předpětí, že pracovní bod elektronky je v dolním ohýbu charakteristiky. Kladné poloviny modulačních výkmitů se zesilují hodně, kdežto záporné mnohem méně či vůbec ne /viz obr. 2/. Ačkoliv na řídící mřížku je přiváděno napětí symetrické, průběh anodového proudu je nesouměrný. Pro správnou funkci musí být zapojen kondensátor  $C_a$  /viz obr. 3/, což je obdoba prvního filtračního kondensátoru u jednocestného usměrňovače. Při zvyšujícím se signálu anodový proud roste, anodové napětí klesá. Bez signálu je anodový proud velmi malý, anodové napětí velké.

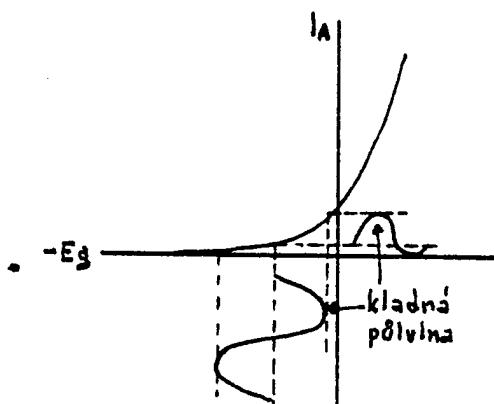

Obr. 2. Princip anodové detekce.

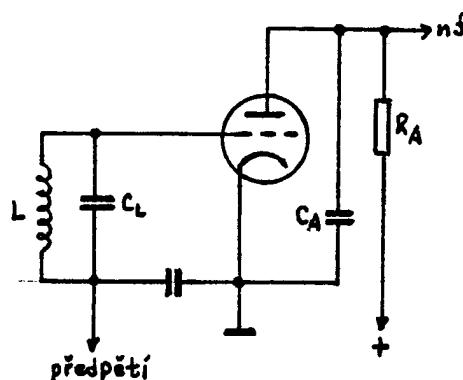

Obr. 3. Anodová detekce.

Protože při anodové detekci elektronka prakticky nezesiluje nf signál, je citlivost anodového detektora mnohem menší, než u detektoru mřížkového. Proto se používá tam, kde je dostatečně velké vf napětí, neboť dokáže zpracovat i velké signály bez většího zkreslení. Anodové detekce se s oblibou používalo u superinduktancí a superhetů. Jen zcela výjimečně se s ní setkáváme u přístrojů bez vf zesílení, jako např. u plechových třílampovek Standard, kde se citlivost doháněla dvěma nf zesilovacími stupni.

Anodový detektor /dříve nazývaný též Power detektor/ není příliš vhodný pro zavedení vroměnné zočné vazby, neboť pracovní bod elektronky se mění a zatěžovací anodový odpór  $R_A$  je příliš veliký. Ovšem tam, kde zočtná vazba je neproměnná /např. u superinduktancí či u superhetů s jednou mezfrekvencí/ nevznikají se zpětnou vazbou větší problémy.

Menší citlivost anodového detektoru je též způsobena tím, že elektronka pracuje v ohybu charakteristiky, kde její strmost je velmi malá a tudíž i zesílení malé.


Shrnutí: Výhody - nezkresluje při větších signálech /ale ne tak dokonale, jako při detekci diodové/;  
- necitlivost vůči síťovému hučení a poruchám.

Nevýhody - menší citlivost;  
- nevhodnost proměnné zpětné vazby.


### Diodová detekce

Proud diodou teče jen tehdy, je-li její anoda oproti katodě kladná. Na odporu  $R$  je usměrněné tepavé napětí /nízkofrekvenční/. Na kondenzátoru  $C$  jsou i zbytky vf napětí, které je pak nutno před dalším zesilováním odfiltrovat RC členem. Kondenzátor  $C$  zůstává nabít i v době mezi jednotlivými půlvlnami vf napětí, takže napětí na odporu  $R$  se vyhlažuje a vzniká proměnné stejnosměrné napětí, měnící se dle modulace přijímaného signálu. Převádíme-li toto napětí přes vazební kondenzátor do dalšího stupně, přenášeji se jen změny napětí, takže konečné napětí je střídavé.


Běžná zapojení diodových detektorů jsou na obr. 4 a 5. Na obr. 6 je dvojčinné zapojení, které využívá obou půlvln vý modulovaného signálu. V tomto případě je vý napětí na odporu R minimální, protože střed cívky L má prakticky týž vý potenciál, jako katoda, takže vyhlazování vý půlvln je snazší.

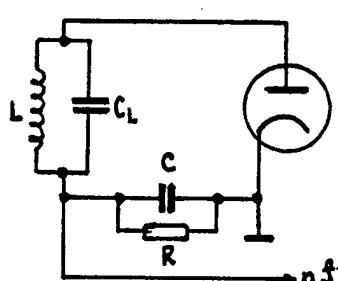

Obr. 4. Zapojení diodové detekce

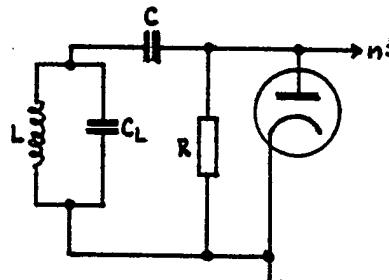

Obr. 5. Jiné zapojení diod. det.

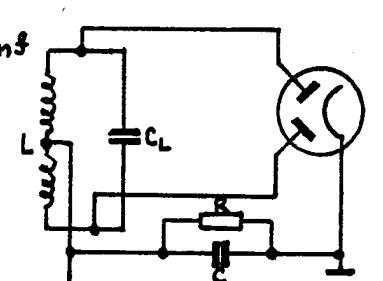

Obr. 6. Dvojčinné zapojení diod. det.


Diodová detekce je nejdokonalejší, nezkresluje ani při velkých signálech. Používá se proto především v superhetech, ale i v přímo zesilujících přijímačích s velkým vý zesílením. Zpočátku se používaly samoostatné detekční diody /např. AB1, AB2/, později se sdružovaly v jedné baňce se zesilovací elektronkou. S jednou diodou se takové elektronky nazývaly binody /např. E444, RENS 1254/. Pro superhetety se sdružovaly dvě diody /jedna pro detekci, druhá pro AVC/ s vý pentodou /např. ABC1/, nebo s koncovou pentodou /např. ABLL/.

V počátcích výroby rozhlasových přijímačů se k diodové detekci používaly i krystalové detektory /zejména u krystalek/, případně i pevné polovodičové diody /cuproxové/, zvané Si rutority či Westsektory. Jejich účinnost však byla malá, zejména byla na závadu přílišná kapacita sestavy. Pevného detektoru bylo např. použito u kuriozní reflexní jednolampovky MK102 s elektronkou AL2/, která se vyráběla v letech 1935/36, tedy v době, kdy se již běžně používalo vakuových diod.


Shrmutí: Výhody - nezkresluje při velkých signálech.  
Nevýhody - menší citlivost /nezesíluje/.

A u d i o n

Audionem nazýváme elektronku /triodu, tetrodu, pentodu/ v zapojení pro mřížkovou detekci:

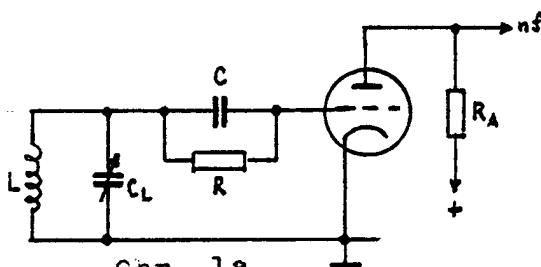

Obr. 1a.

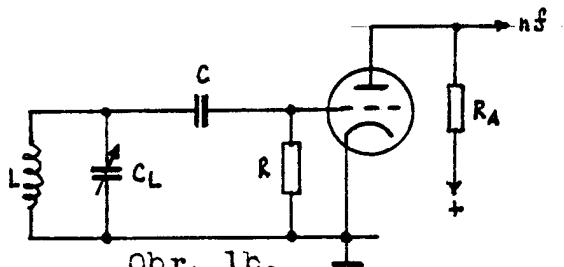

Obr. 1b.


Obě zapojení jsou rovnocenná. U varianty la se odpor R umístoval dovnitř trubičkového keramického kondensátoru C, zpravidla ve stíněné čepičce.

Katoda a mřížka elektronky působí jako dtekční dioda. Celá elektronka pak zároveň detekovaný signál zesiluje. Zbytek vf napětí na anodě elektronky bychom mohli odfiltrovat /svést kondensátorem k zemi/, aby se nedostal do nízkofrekvenčního zesilovače. Obvykle se ho však využívá k zavedení tzv. zpětné vazby, nazývané též reakcí.

Zpětná vazba spočívá v tom, že zesílené vf kmity přivádime zpět na mřížku elektronky. Tím značně odtlumíme laděný obvod, čímž se podstatně zvýší výkon přijímače /docílí se deseti až dvacetinásobného zesílení/. Pokud bychom přivedli příliš velkou část vf napětí zpět na mřížku elektronky, došlo by k oscilacím /známé pískání zpětné vazby/. Je proto nutno zajistit regulaci zpětné vazby, což je možno provést několika způsoby:

1. Audion s induktivní zpětnou vazbou.

Vf napětí se přivádí na mřížku elektronky induktivně, řízení se provádí změnou vzájemné polohy cívek. Nejčastěji se používá cívek odkllopých /např. u přijímačů DKE, VE301 Dyn a pod./, nebo zpětnovazební cívek je umístěna otočně uvnitř válcové cívky mřížkové /např. u přijímačů Philips 2531, 960, 930/. Oproti kapacitní zpětné vazbě se obejdeme bez zpětnovazebního kondensátoru, který bývá zdrojem častých poruch, ovšem lankové či spirálové přívody ke zpětnovazební cívce také dosti často zlobí.

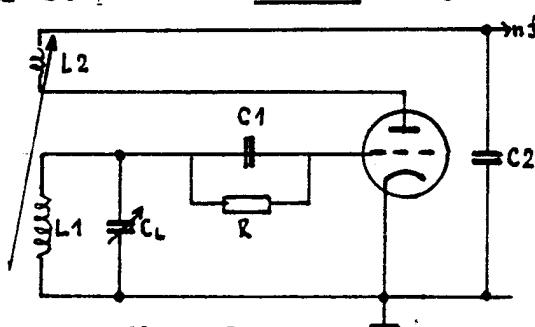


Obr. 3.

Za reakční cívku L2 musí být kondensátor C2 /připojený ke katodě/, který tvoří snadnou cestu pro vf proudy. Ty by se jinak s obtížemi prodíraly vazebními prvky pro nízkou frekvenci, což by způsobovalo nedostatečné působení zpětné vazby.

2. Audion s kapacitní zpětnou vazbou.

Vf napětí se přivádí na řídici mřížku elektronky kapacitně.

Používá se k tomu kondensátor s proměnnou kapacitou, tzv. zpětnovazební či reakční. Obvykle má v elektřinu pertinaxové, neboť na jeho kvalitě vzhledem k dostatečně velkému výkonu napětí příliš nezáleží. Uložení hřídelky rotoru by však mělo být dokonalé, ne-vklavé, jinak by obsluha zpětné vazby byla obtížná. Používají se tři způsoby zapojení kapacitní zpětné vazby:

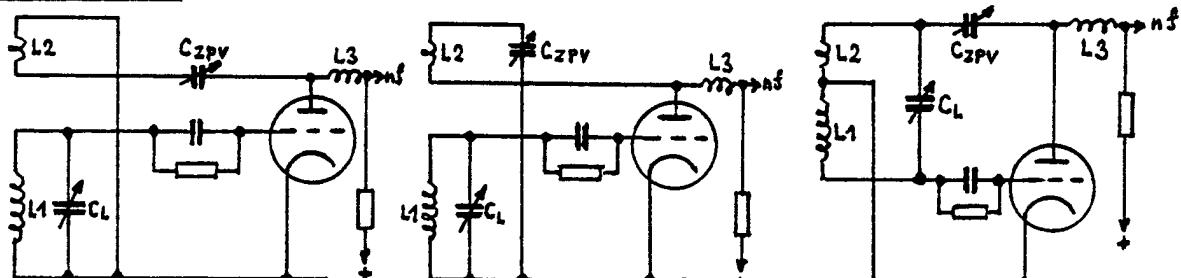

Obr.4. Reinartz.

Obr.5. Schnell.

Obr.6. Hartley.

Na obr. 4 je tzv. Reinartzovo zapojení, které bylo ve své době velmi oblíbené. Panely přístrojů v té době bývaly z izolačního materiálu /ebonitu/, takže s izolací hřídelky zpětnovazebního kondensátoru nebyly problémy. Tzv. Schnellovo zapojení je zdokonalené zapojení Reinartzovo, nevyžadující i zolovanou montáž zpětnovazebního kondensátoru. Hartleyovo zapojení na obr. 6 se vyznačuje tím, že ladící kondensátor přemostuje obě cívky /L1 a L2/, což zjednodušovalo výrobu cívek /cívka s obočkou/. Ale na druhé straně vyžadovalo toto zapojení izolovanou montáž jak ladícího, tak i zpětnovazebního kondensátoru.

Cívka L3 je výstupní tlumivka, která má zabránit odtoku výkonu. U levnějších přístrojů se místo tlumivky používalo obyčejného odporu /cca 2 kOhm/.

Vedle výše uvedených tří způsobů zapojení kapacitní zpětné vazby se užívalo ještě celé řady nejrůznějších jejich variant, které však neměly nějakých zvláštních výhod.

Výstupní zpětná vazba se užívalo nejen u laděných obvodů přímo zesilujících přijímačů, ale též u superhetů s jednou mezi frekvencí /tzv. mezi frekvenční zpětná vazba/. Protože mezi frekvenční kmitočet se během ladění nemění, nastavil se vhodný stupeň zpětné vazby jednou provždy, takže ji nebylo třeba ovládat zvláštním knoflíkem /viz např. Telefunken T300/.

Zvláštním zapojením audionu se zpětnou vazbou je tzv. superreakce /dříve superregenerace/. Spodívá v tom, že na mřížku či anodu audionu se přivádí pomocné střídavé napětí nadzvukového kmitočtu 20 až 30 kHz, které vodstatně zvyšuje účinnost zpětné vazby tím, že zabírá násazení oscilací zpětné vazby. Umožňuje tak nastavení zpětné vazby na maximum, aniž by došlo k oscilacím /vískání/. Citlivost přístroje se zvýší neobvykle, je srovnatelná se superhetem. Ovšem na druhé straně má toto zapojení i stinné stránky. Především se vyznačuje dosti velkým šumem /zejména mezi stanicemi/, malou selektivitou, mnohdy dobrovodným nevhodným, i když slabým, vískáním pomocného oscilátoru. Superreakčního zapojení bylo použito např. v kapesní jednolampovce Telegrafie Weekend, vyráběné v letech 1935/36. Ve větší míře se začalo používat v jednoduchých VKV přijímačích.